



**STEAM.KZ**

**№4 зертханалық жұмыс**  
**“Тізбек бөлігіндегі ток күшінің кернеуге тәуелділігін**  
**зерттеу”**


**Оқушының аты-жөні**

\_\_\_\_\_

**Сынып \_\_\_\_\_ Мектеп \_\_\_\_\_**

**Ұстаздың Аты-Жөні \_\_\_\_\_**

**Күні \_\_\_\_\_**

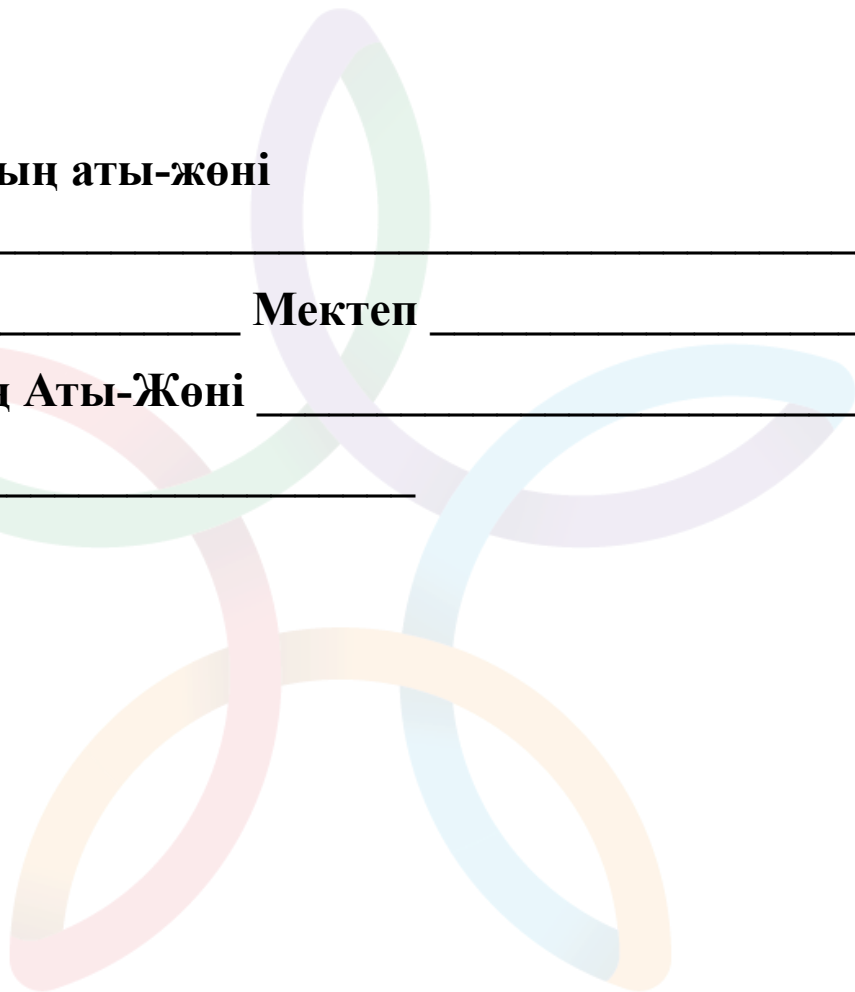






**Деректер** (тәжірибе бойындағы алынған деректерді кестеге енгізіп қойыңыз)

№	Амперметрдің өлшеу қателігі $\Delta I$ , А	Ток күші $I$ , А	Өлшеу қателігі мен ток күші $I \pm \Delta I$ , А	Вольтметрдің өлшеу қателігі $\Delta U$ , А	Кернеу $U$ , В	Кернеу мен өлшеу қателігі $U \pm \Delta U$ , В
1						
2						
3						
4						
5						
6						

**I, А**

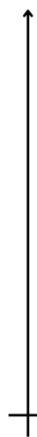

**U, В**

