



STEAM.KZ

**№5 зертханалық жұмыс
“Өткізгіштерді тізбектей жалғауды зерттеу”**

Оқушының аты-жөні

Сынып _____ Мектеп _____

Ұстаздың Аты-Жөні

Күні



