



**STEAM.KZ**

**№6 зертханалық жұмыс  
“Өткізгіштерді параллель жалғауды зерттеу”**

**Оқушының аты-жөні**

\_\_\_\_\_

**Сынып \_\_\_\_\_ Мектеп \_\_\_\_\_**

**Ұстаздың Аты-Жөні**

\_\_\_\_\_

**Күні**

\_\_\_\_\_









