



**STEAM.KZ**

**№3 зертханалық жұмыс**  
**“Электр тізбегін жинау және оның әртүрлі**  
**бөліктеріндегі ток күші мен кернеуді өлшеу”**

**Оқушының аты-жөні**

\_\_\_\_\_


**Сынып \_\_\_\_\_ Мектеп \_\_\_\_\_**

**Ұстаздың Аты-Жөні**

\_\_\_\_\_

**Күні**

\_\_\_\_\_

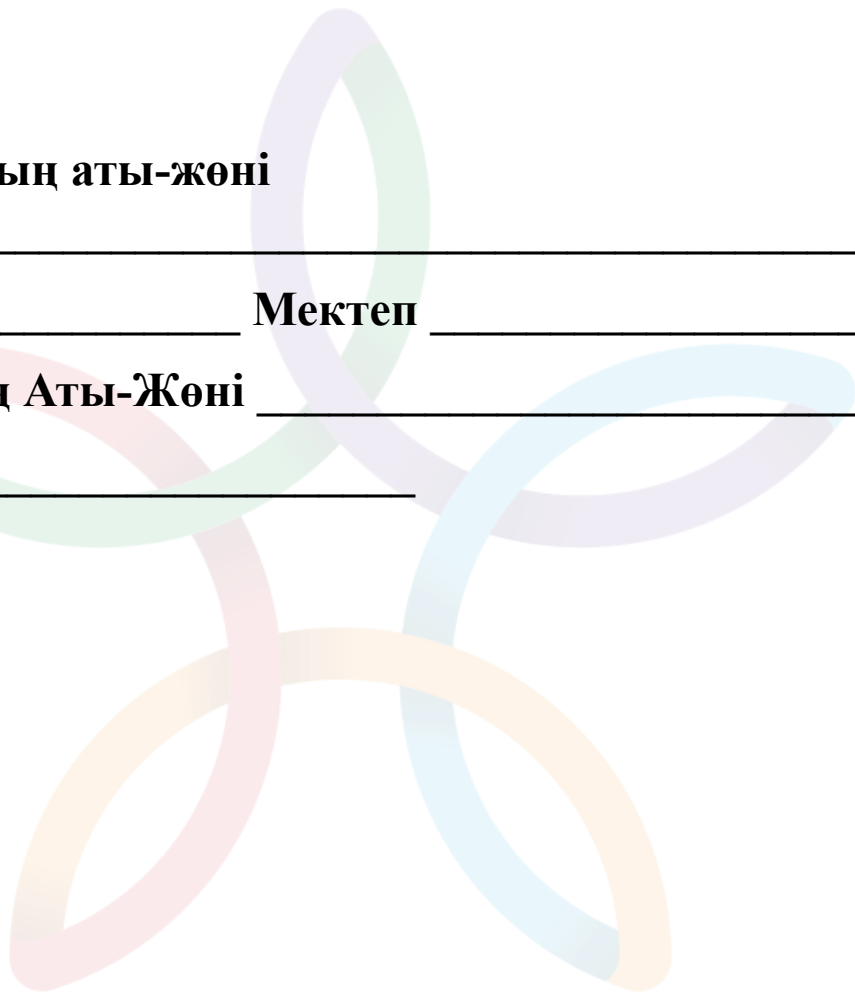





**Деректер** (тәжірибе бойындағы алынған деректерді кестеге енгізіп қойыңыз)

Амперметрдің бөлік құны	$I_1, A$	$I_2, A$	$I_3, A$

Вольтметрдің бөлік құны	$U_1, B$	$U_2, B$	$U_3, B$	$U, B$

**Нәтижелерді талқылау** (тәжірибе бойындағы алынған деректерге қорытынды жасаңыз және сұрақтарға жауап беріңіз))

---

---

---

---

---

---

---

---



