STEAM.KZ

Лабораторная работа №6

«Изучение параллельного соединения проводников»

ФИО ученика

_____

Класс _____ **Школа**

_____

ФИО руководителя

_____

Дата _____

Цель *(кратко напишите цель практической работы):*

Гипотеза *(напишите предположение для практической работы):*

Введение *(запишите необходимые теоретические данные по практической работе)*

МАТЕРИАЛЫ *(запишите какие материалы, установки вы использовали в ходе работы):*

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ *(для каждого эксперимента отдельно):*

Данные (*занесите полученные данные в таблицу*)

U_1, В	U_2, В	I, А	I_1, А	I_2, А	R_1, Ом	R_2, Ом	R, Ом

Обсуждение результатов *(объясните полученные вами результаты и свяжите их с теорией)*

Ответьте на вопросы

1) *Какое соединение называют параллельным?*
2) *Как определяют силу тока, напряжение и сопротивление параллельной цепи?*

Заключение *(сделайте выводы о проделанной работе):*